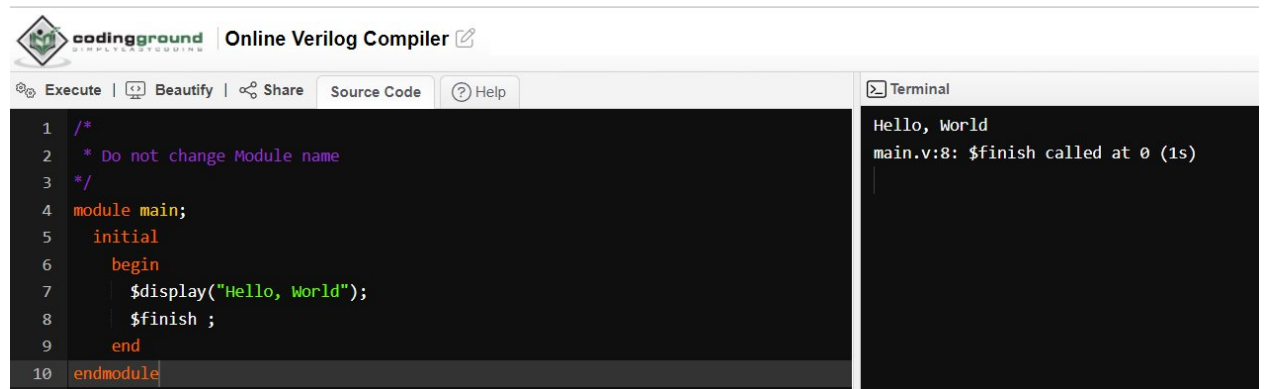


При разработке данных заданий предполагалось, что студент не обладает знаниями языка verilog. Однако, поощряется первичное ознакомление с языком и даже попытки его применения для решения задач. Большое количество примеров кода можно найти в интернете в целом и на сайте github в частности.

Предлагаю перед выполнением заданий ознакомиться с небольшим гайдом, который поможет понять, как именно можно применить verilog для выполнения заданий.

Попробовать применить verilog в текстовом режиме может каждый очень быстро. Для этого надо зайти на сайт:

[https://www.tutorialspoint.com/compile\\_verilog\\_online.php](https://www.tutorialspoint.com/compile_verilog_online.php)



Для вас сразу доступна программа hello world которую вы можете выполнить.

Сделаем более сложный пример:

```
// Пример схемы: D-триггер
module dff (q, d, clk);
    output q;
    input d, clk;
    reg q;
    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

// Пример тестбенча: проверка работы D-триггера
module testbench;
    reg d, clk;
    wire q;

    // Создаем экземпляр схемы
    dff uut (q, d, clk);

    // Генерируем тактовый сигнал
    initial begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk; // Период тактового сигнала - 10 единиц времени
    end

    // Генерируем входной сигнал и выводим результат на консоль
    initial begin
        $monitor("time = %5d, d = %d, q=%d", $time, d, q); // Формат вывода значения в каждый момент времени
        #0 d = 0; // Начальное значение входного сигнала - ноль
        #10 d = ~d; // Меняем значение входного сигнала на противоположное после первого отрицательного фронта тактового сигнала
        #25 $finish; // Завершаем тестбенч после третьего положительного фронта тактового сигнала
    end
endmodule
```

Результат:

**codingground**  
SIMPLY EASY LEARNING

**Online Verilog Compiler**

Execute | Beautify | Share | Source Code | Help

```

1 // Пример схемы: D-триггер
2 module dff (q, d, clk);
3     output q;
4     input d, clk;
5     reg q;
6     always @(posedge clk)
7         q <= d;
8 endmodule
9
10 // Пример тестбенча: проверка работы D-триггера
11 module testbench;
12     reg d, clk;
13     wire q;
14
15     // Создаем экземпляр схемы
16     dff uut (q, d, clk);
17
18     // Генерируем тактовый сигнал
19     initial begin
20         clk = 0;
21         forever #5 clk = ~clk; // Период тактового сигнала - 10 единиц времени
22     end
23
24     // Генерируем входной сигнал и выводим результат на консоль
25     initial begin
26         $monitor("time = %5d, d = %d, q=%d", $time, d, q); // Формат вывода
27         // значений в каждый момент времени
28         #0 d = 0; // Начальное значение входного сигнала - ноль
29     end
30 endmodule

```

Terminal


```

time = 0, d = 0, q=x
time = 5, d = 0, q=0
time = 10, d = 1, q=0
time = 15, d = 1, q=1
main.v:29: $finish called at 35 (1s)

```
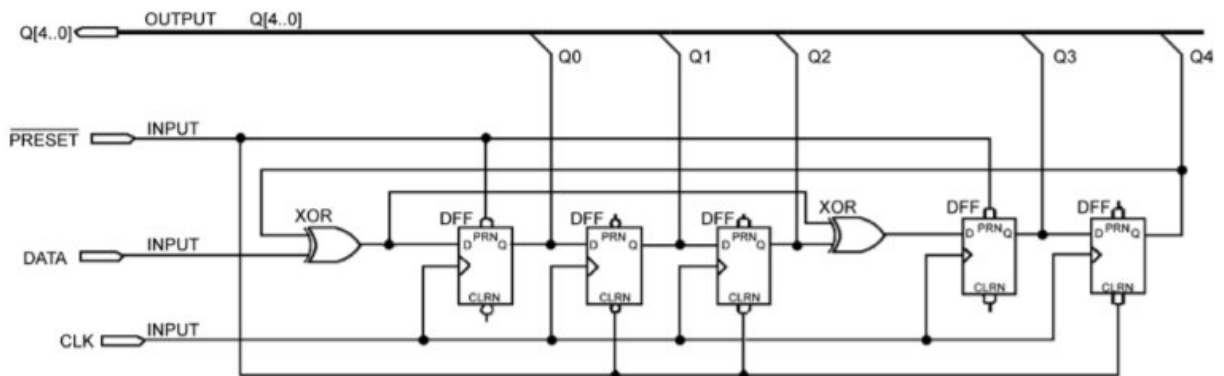
## Задание 1

Дана схема для вычисления CRC (cyclic redundancy check), представленная на рисунке:



DFF – это триггеры типа flip-flop.

Данная схема инициализирована значениями, показанными в таблице:

Register	Preload value
Q0	1
Q1	0
Q2	0
Q3	1
Q4	0

В схему через вход DATA последовательно выполняется загрузка следующего двоичного кода:

1 0 1 0 1

Необходимо определить, каким будет значение на выходах Q[4:0] после загрузки данного двоичного кода.

## Задание 2

Дана память, заполненная данными. WL0-WL7 – это строки памяти, BL0-BL7 – это столбцы памяти. Память является однократно программируемой, т.е. каждая ячейка может изменить свое состояние из 0 в 1, но не может изменить его обратно, т.е. из 1 в 0.

	BL0	BL1	BL2	BL3	BL4	BL5	BL6	BL7
WL0	0	1	1	0	1	0	1	0
WL1	1	1	0	0	1	0	1	1
WL2	0	0	1	1	1	0	0	1
WL3	1	0	0	1	0	1	1	1
WL4	0	1	1	1	1	0	0	0
WL5	1	1	0	0	0	1	0	1
WL6	0	1	1	1	0	0	0	1
WL7	1	0	0	0	1	1	1	1

Блок памяти имеет организацию 16x4, т.е. считывание осуществляется по 4 бита. Адрес [3:0] имеет разрядность 4 бита, при этом старшие 3 бита [3:1] служат для выбора строки, а младший бит [0] служит для выбора группы столбцов (0 – BL3-BL0, 1 – BL4-BL7).

Над данным массивом ЦПУ выполняет следующую последовательность операций:

Instruction	load to r0	store from r0	load to r0	store from r0
Address	0011b	0101b	0101b	1110b

load to r0 – это чтение информации по установленному адресу в регистр r0.


store from r0 – это сохранение информации, хранимой в регистре r0, по установленному адресу.

Необходимо вычислить результат, который будет в результате сформирован по адресу, являющемуся последним в приведенной последовательности.

Ответ дать в виде двоичного 4-разрядного числа, например: 0101
 
## Задание 3

Составить таблицу истинности для представленной схемы



#### Задание 4

Разрабатывается автомат состояний для турникета.

Состояния: открыт/закрыт

Действия пользователя: вставить монету/повернуть турникет

Необходимо описать на C++ автомат состояний следующим образом. Состояние автомата записано в переменной. Имеется функция `change_state`, которая принимает на вход текущее состояние автомата и действие, выполняемое с автоматом и возвращает новое состояние автомата. Функция должна печатать на экран значения входных данных и полученное в результате состояние. В функции `main` описывается тест, который производит несколько раз вызов `change_state` с разными значениями, подаваемыми на вход.

Для компиляции рекомендуется использовать сайт <https://cpp.sh/>